

Eleve

Générateur


DEFINITION C'est

SYMBOLES

De tension de courant alternatif pile


GENERATEURS REELS

de TENSION

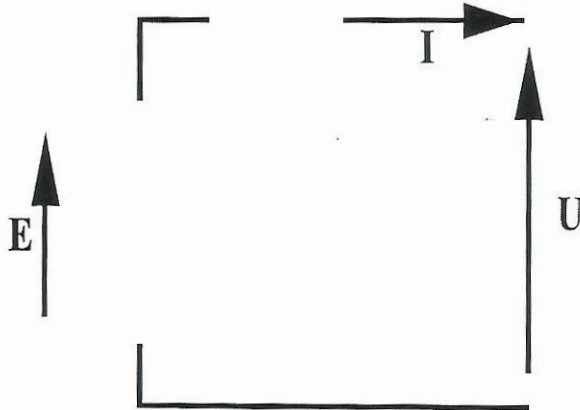

U =



de COURANT

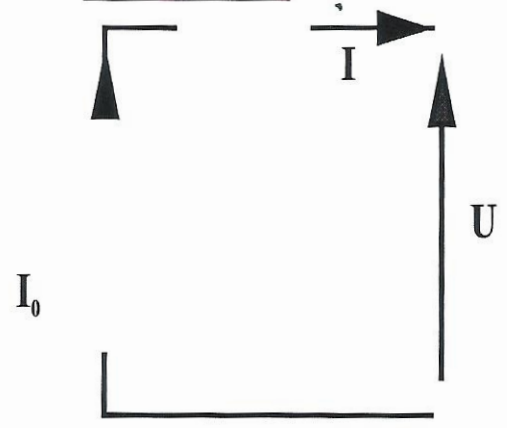

I =

EQUATIONS

COURBES

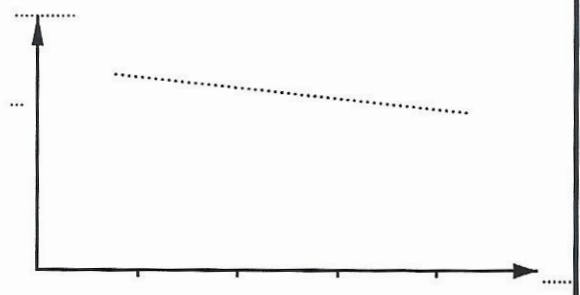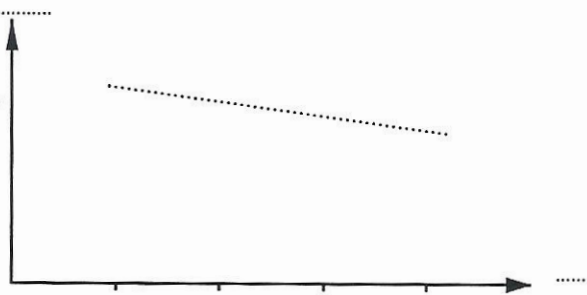

PUISSANCE Maximale

La puissance transmise est maximale quand

.....

